

電子回路 追試

原先生

2002年2月5日

1. 水晶振動子の並列周波数と直列周波数を求めよ。
2. PLL の次の事について述べよ。
 - 1) 何の略か
 - 2) どのようなものか
 - 3) 図を書け
 - 4) 原理を述べよ
 - 5) VCO について述べよ
3. 授業でやった英文について 400～500 字でまとめよ。ただし 300 文字以下の場合採点しない。
4. この学校では、他大学に比べると電子回路の知識を不十分のまま就職させようとする。そのことについて追試を受けたものの立場から自分の考えを 500 字程度でまとめよ。

こんな感じだったけど正確な文章は覚えていない